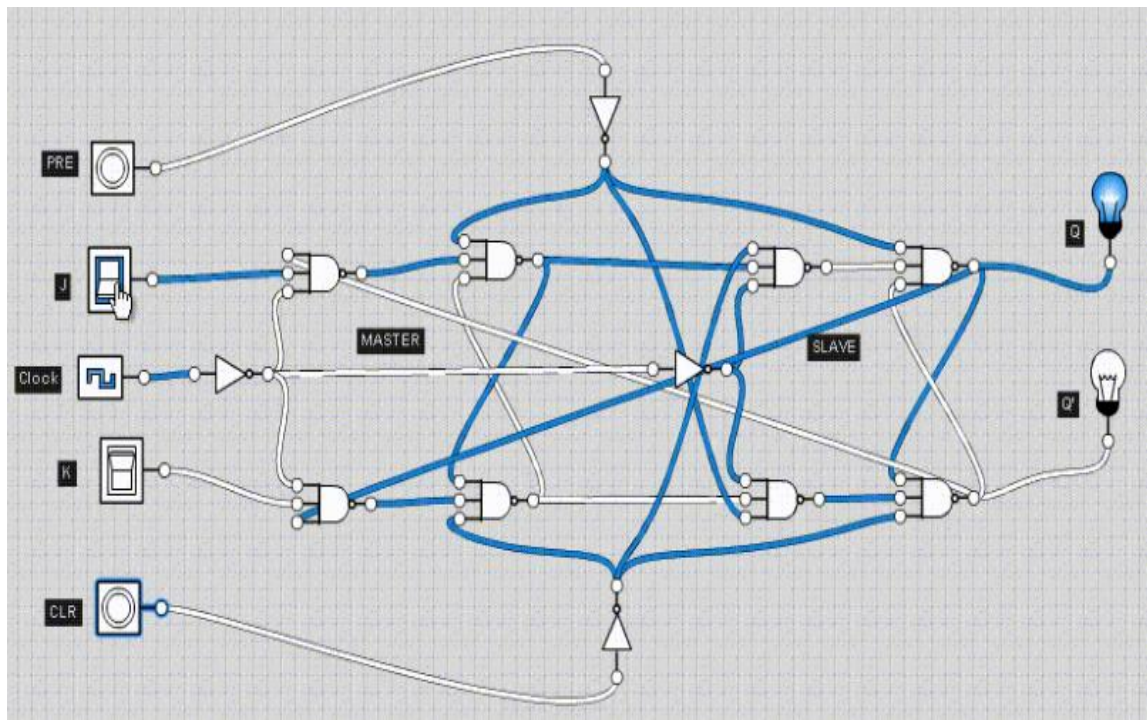


Flip Flo JK, a diferença dele para o RS é que suporta a entrada lógica 1,1 sem dar problemas.



Flip Flop do tipo D

